

Résonance

Capacités exigibles

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance
- Reconnaître une avance ou un retard de phase
- Passer d'un décalage temporel à un déphasage


et inversement

- Repérer précisément le passage par un déphasage de 0 ou π en mode XY

I Documents

Document 1 : Circuit RLC série

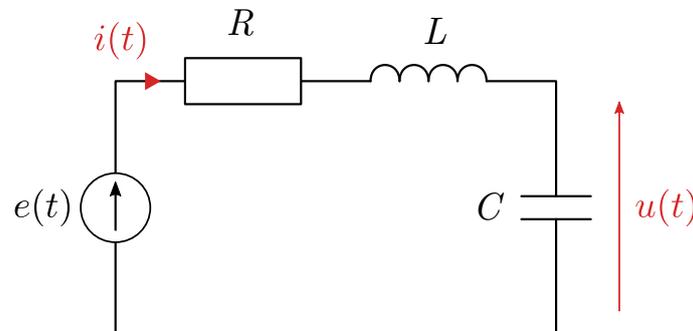Le circuit RLC série est l'exemple le plus simple d'un système résonant en électronique. On rappelle sa forme :



Alors on peut exprimer les valeurs complexes de la tension et du courant :

$$\underline{u} = \frac{\underline{e}}{1 - (\omega/\omega_0)^2 + j\omega/(\omega_0 Q)}$$

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}/R}{1 + j/Q (\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)}$$

Avec dans chacun des cas :

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_0 \\ Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C} \end{cases}$$

Document 2 : Résonances

La tension u et le courant i peuvent donc présenter des phénomènes de résonance, dont les caractéristiques sont les suivantes :

| | Résonance en tension | Résonance en intensité |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Condition de résonance | $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ | Aucune |
| Fréquence de résonance | $f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$ | f_0 |
| Déphasage à la résonance | $-\pi/2$ | 0 |
| Bande-passante | Aucune (passe-bas) | f_0/Q |

Document 3 : Matériel

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| › Boîte à décade de résistance | › GBF |
| › Boîte à décade de condensateurs | › Oscilloscope |
| › Une bobine | › Multimètre |

II Énoncé**A Étude de la résonance en tension**

- ① Choisissez des première valeurs pour R , L et C de sorte que l'on ait environ

$$f_0 = 1.0 \text{ kHz} \quad \text{et} \quad Q = 10$$

Notez-les ci-dessous :

- ② Sur le schéma du document 1, indiquez où se trouve la masse du circuit et en déduire en quel point on doit brancher l'oscilloscope.
- ③ Rédigez un protocole vous permettant de mesurer avec précision la fréquence de résonance f_0 . ⚠ On envoie en entrée une tension d'amplitude 1V.

- ④ Mesurez cette fréquence et identifiez les sources d'erreurs expérimentales afin de proposer une incertitude de votre résultat.

- ⑤ Divisez la valeurs que vous avez choisis pour votre condensateur par 4 et reprocédez à la mesure de f_0 . Commentez.

B Étude la résonance en courant

- ⑥ Tracez le nouveau schéma de circuit, nous permettant de mesurer le courant sur l'oscilloscope. Faites-y apparaître la masse et les points où l'on branche les entrées XY de l'oscilloscope afin d'y voir le signal $e(t)$ et le courant $i(t)$.

- ⑦ Imaginez on nouvelle manière de mesurer la fréquence de résonance puis mettez en œuvre ce protocole et donnez la valeur trouvez avec une estimation de son incertitude. **Indice** : Connaissez-vous le mode XY de l'oscilloscope ?
- ⑧ Que valent l'amplitude de i ainsi que son déphasage aux asymptotes $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$? Vérifiez que l'on retrouve expérimentalement ces valeurs.